

SET-RESET LATCH

 


Figure 7-5

S-R latch: (a) circuit design using NOR gates; (b) function table.

Figure 7-6 Typical operation of an S-R latch: (a) "normal" inputs; (b) S and R asserted simultaneously.


 
 



Figure 7-7 Symbols for an S-R latch: (a) without bubble; (b) preferred for bubble-to-bubble design; (c) incorrect because of double negation.

 

SR \ Q	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	1	0	X	1

$$Q^+ = S + \bar{Q} \cdot R$$

Figure 7-9 S-R latch: (a) circuit design using NAND gates; (b) function table; (c) logic symbol.

 

Ráquinas Moore

no estado 11 independentemente do enable a saída será sempre 0

Ráquinas de Mealy

estado 11

• EN=0 → saída sempre 0

• EN=1 → saída reflete valor do enable

 


Figure 7-8 Timing parameters for an S-R latch.

D LATCH

- as entradas nunca são iguais
- transparente quando o relógio está ativo

 


Figure 7-12 D latch: (a) circuit design using NAND gates; (b) function table; (c) logic symbol.

 


Figure 7-13 Functional behavior of a D latch for various inputs.


 


Figure 7-14 Timing parameters for a D latch.

 

Device Type	Characteristic Equation
S-R latch	$Q^* = S + R' \cdot Q$
D latch	$Q^* = D$
Edge-triggered D flip-flop	$Q^* = D$
D flip-flop with enable	$Q^* = EN \cdot D + EN' \cdot Q$

Table 7-1
Latch and flip-flop
characteristic
equations.

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXADECIMAL	COMP.1	COMP.2	BCD-AIKEN	BCD
0	0000	0	0	0	0	0000	0000
1	0001	1	1	1	1	0001	0001
2	0010	2	2	2	2	0010	0010
3	0011	3	3	3	3	0011	0011
4	0100	4	4	4	4	0100	0100
5	0101	5	5	5	5	1011	0101
6	0110	6	6	6	6	1100	0110
7	0111	7	7	7	7	1101	0111
8	1000	10	8	-7	-8	1110	1000
9	1001	11	9	-6	-7	1111	1001
10	1010	12	A	-5	-6		
11	1011	13	B	-4	-5		
12	1100	14	C	-3	-4		
13	1101	15	D	-2	-3		
14	1110	16	E	-1	-2		
15	1111	17	F	-0	-1		

Flip-Flop D

Figure 7-15 Positive-edge-triggered D flip-flop. (a) circuit design using D latches; (b) function table; (c) logic symbol.


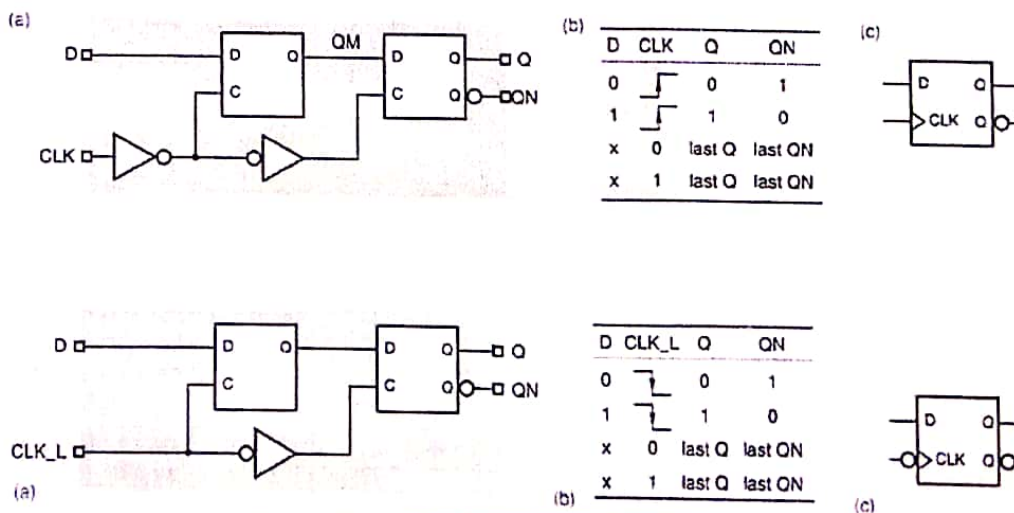


Figure 7-18 Negative-edge triggered D flip-flop. (a) circuit design using D latches; (b) function table; (c) logic symbol.

 

FLIP-FLOPS

- T \Rightarrow comuta apenas quando recebe o impulso do relógio
 $\Rightarrow Q^{(nm)} = T \cdot \bar{Q}^n + \bar{T} Q^n$ **T XOR Qⁿ**

- SR $\Rightarrow Q^{(nm)} = S + \bar{R} \cdot Q^n$

Healy \Rightarrow dependem diretamente das entradas externas, enable e do estado atual

Moore \Rightarrow dependem apenas da saída da unidade de memória (estado atual)

Leis

$$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$$

$$\overline{\prod_{i=0}^{n-1} x_i} = \sum_{i=0}^{n-1} \bar{x}_i$$

Mux 2:1

$$F = (I_0 \cdot S') + (I_1 \cdot S)$$

Horgan

$$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$\overline{\sum_{i=0}^{n-1} x_i} = \prod_{i=0}^{n-1} \bar{x}_i$$

- 1ª forma canónica:
 \hookrightarrow soma de produtos

$$f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i \cdot f_i$$

AND-OR

- 2ª forma canónica:
 \hookrightarrow produto de somas

$$f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (f_i + M_i)$$

OR-AND

- 3ª forma canónica:
 \hookrightarrow produto de produtos

$$f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \overline{\prod_{i=0}^{2^n-1} f_i \cdot m_i}$$

NAND-NAND

- 4ª forma canónica:
 \hookrightarrow soma de somas

$$f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \overline{\sum_{i=0}^{2^n-1} f_i + M_i}$$

NOR-NOR